

TS

①

$$Z(s) = \frac{(s^2+3)(s^2+1)}{s(s^2+2)}$$

$$Y(s) = \frac{s(s^2+2)}{(s^2+3)(s^2+1)}$$

①

$$\lim_{s^2 \rightarrow 3} Y(s) = \frac{2K_1 s}{s^2+3}$$

$$\lim_{s^2 \rightarrow 3} \frac{(s^2+2)}{(s^2+1)} = 2K_1 = \frac{1}{2}$$

②

$$\lim_{s^2 \rightarrow -1} Y(s) = \frac{2K_2 s}{s^2+1}$$

$$\lim_{s^2 \rightarrow -1} \frac{s^2+2}{s^2+3} = 2K_2 = \frac{1}{2}$$


$$\therefore Y(s) = \frac{1}{2} \left[\frac{s}{s^2+3} + \frac{s}{s^2+1} \right]$$

$$Y_1 = \frac{s}{2s^2+6} \Rightarrow Z_1 = 2s + \frac{6}{s} \rightarrow k_1 = 2$$

$$C_2 = 1/6$$


$$Y_2 = \frac{s}{2s^2+2} \Rightarrow Z_2 = 2s + \frac{2}{s} \rightarrow k_2 = 2$$

$$C_2 = 1/2$$

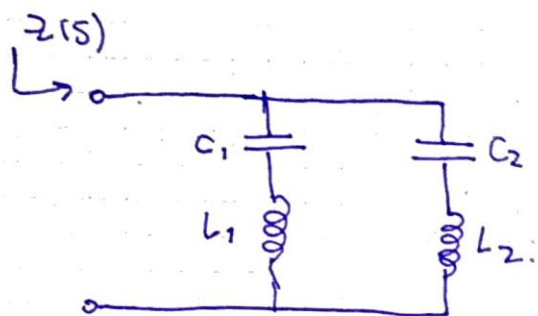

⑥ Cover ①


$$\begin{array}{r}
 (s^2+3)(s^2+1) \\
 \downarrow \\
 \begin{array}{r|l}
 s^4+4s^2+3 & s^3+s^2 \\
 s^4+s^2 & s \\
 \hline
 2s^2+3 & \\
 \hline
 s^3+2s & \\
 s^3+\frac{3}{2}s & \\
 \hline
 2s^2+3 & \frac{1}{2}s \\
 2s^2+0 & 4s \\
 \hline
 s^{\frac{1}{2}} & 3 \\
 s/2 & s^{\frac{1}{6}} \\
 \hline
 0 &
 \end{array}
 \end{array}$$

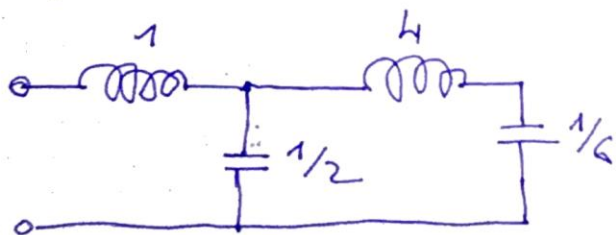

Case ②

$$\begin{array}{r}
 3 + 4s^2 + s^4 \quad \Bigg| \quad \frac{2s + s^3}{3/2s} \\
 3 + \frac{3}{2}s^2 \\
 \hline
 0 \quad 5\frac{1}{2}s^2 + s^4 \\
 \hline
 4\frac{1}{5}s \\
 \hline
 \downarrow \sim \\
 \sim
 \end{array}$$
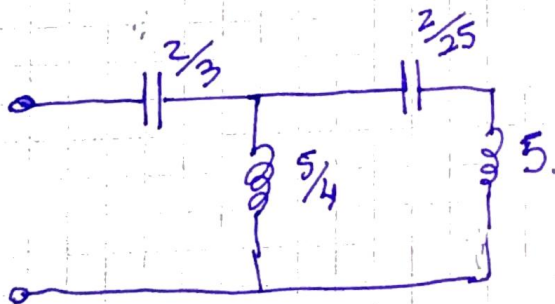
$$\begin{array}{r}
 2s + s^3 \\
 2s + \frac{4}{5}s^3 \\
 \hline
 \frac{1}{5}s^3 \\
 \hline
 \frac{2s}{2s} \\
 \hline
 s^4 \\
 \hline
 \frac{1}{5}s \\
 \hline
 \frac{1}{5}s^3 \\
 \hline
 0
 \end{array}$$



②

$$Y(s) = \frac{3s(s^2 + 7/3)}{(s^2 + 2)(s^2 + 5)}$$

Tengo que retirar parcialmente un capacitor. De...

modo que la impedancia restante tenga un polo en 0.

$$\therefore \lim_{s^2 \rightarrow -1} Z(s) = \lim_{s^2 \rightarrow -1} Z_A(s) + \lim_{s^2 \rightarrow -1} \frac{K_0'}{s}$$

$$K_0' = \lim_{s^2 \rightarrow -1} \frac{3s^2 + s^2 + 7/3}{(s^2 + 2)(s^2 + 5)} = \frac{-3(4/3)}{4}$$

$K_0' = 1 \rightarrow$ El primer capacitor vale 1.

Busco la impedancia restante.

$$Z_B = Z(s) - \frac{1}{s} = \frac{s^4 + 7s^2 + 10}{3s^2 + 7s} - \frac{1}{s}$$

$$Z_B(s) = \frac{s^4 + 7s^2 + 10 - 3s^2 - 7}{3s^3 + 7s}$$

$$Z_B(s) = \frac{s^4 + 4s^2 + 3}{3s^3 + 7s} = \frac{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}{3s(s^2 + 7/3)}$$

$$Y_B = \frac{3s(s + 7/3)}{(s^2 + 1)(s^2 + 3)}$$

Ahora podemos sacar el polo en $|1|$ y $|\sqrt{3}|$.

$$\lim_{s^2 \rightarrow -1} Y_B(s) = \frac{2k_1 s}{s^2 + 1} \Rightarrow \lim_{s^2 \rightarrow -1} \frac{3s^2 + 7}{s^2 + 3} = 2k_1$$

$$2k_1 = 2$$

$$\lim_{s^2 \rightarrow -3} Y_B(s) = \frac{2k_2 s}{s^2 + 3} \Rightarrow \lim_{s^2 \rightarrow -3} \frac{3s^2 + 7}{s^2 + 1} = 2k_2$$

$$2k_2 = 1$$

$$\therefore Y_B = \frac{2s}{s^2 + 1} + \frac{s}{s^2 + 3}$$

$$C_1 = 2$$

$$C_2 = 1/3$$

$$L_1 = 1/2$$

$$L_2 = 1$$

Circuito:

