

Ejercicio ④

• Filtro Pass-Band.

$$\left. \begin{array}{l} f_{ci} = 1,6 \text{ kHz} \\ f_{cs} = 2,5 \text{ kHz} \end{array} \right\} \begin{array}{l} f_0 = 2000 \text{ Hz} \\ B = 0,9 \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} f_{ci} \\ f_{cs} \end{array}} \right\} Q = 2,22.$$

→ Filtro Simétrico, transformo a $f_{ss} = 3,2 \text{ kHz}$

$$\hookrightarrow f_{cpb} = 2,166$$

→ Tenemos un ripple de 3dB y es un filtro de máxima planicidad.
por lo tanto:

$$|H(\omega)|^2 = \frac{1}{1 + \omega^{2N}}$$

$$\Delta 1 \text{ dB} = 10 \log(1 + \omega_s^{2N}) \Rightarrow N = 3 \rightarrow \omega = 20,18$$

$\omega = 2,166$

→ Nuestro prototipo es un filtro Butter de orden 3.

$$H(s) = \frac{1}{(s+1)(s^2 + 2\cos(\frac{\pi}{3})s + 1)}$$

→ Realizo la transformación a un parámetro

$$s = k(s) = 2,22 \cdot \frac{(s^2+1)}{s}$$

$$H(s) = \frac{1}{\left(Q \frac{(s^2-1)}{s} + 1 \right) \left(Q^2 \frac{(s^2+1)^2}{s^2} + A Q \frac{(s^2+1)}{s} + 1 \right)}$$

$$H(s) = \frac{s \cdot s^2}{(Q(s^2+1)s) \left(Q^2(s^2+1)^2 + A Q s (s^2+1) + s^2 \right)}$$

$$H(s) = \frac{s \cdot s^2}{(Q s^2 + s + Q) \left(Q^2 s^4 + 2Q^2 s^2 + Q^2 + A Q s^3 + A Q s + s^2 \right)}$$

$$H(s) = \frac{s^3 \cdot 1/Q^3}{(s^2 + s \cdot \frac{1}{Q} + 1) \left(s^4 + \frac{A}{Q} s^3 + s^2 \left(\frac{4}{Q^2} + 2 \right) + \frac{A}{Q} s + 1 \right)}$$

$$\frac{1}{Q^2} + 2 = \frac{1 + 2Q^2}{Q^2}$$

$$H(s) = SOS_1 \cdot SOS_2 \cdot SOS_3$$

$$SOS_1 = \frac{s \cdot 1/Q}{s^2 + s/Q + 1}$$

$$SOS_2 = \frac{s \cdot 1/Q}{s^2 + s(0,268) + 1,476}$$

$$SOS_3 = \frac{S \cdot 1/Q}{s^2 + s(0,182) + 0,679} = \frac{S \cdot 1/Q}{s^2 + s \frac{\omega_3}{Q_3} + \omega_3^2}$$

$$\omega_3 = 0,822 \quad Q_3 = 4,5208$$

$$SOS_2 = \frac{S \cdot 1/Q}{s^2 + s(0,268) + 1,476} = \frac{S \cdot 1/Q}{s^2 + s \frac{\omega_2}{Q_2} + \omega_2^2}$$

$$\omega_2 = 1,215 \quad Q_2 = 4,533$$

\therefore La transferencia normalizada es:

$$H(s) = \frac{1/Q^3 \cdot s^3}{(s^2 + \frac{s}{Q} + 1) (s^2 + s \frac{\omega_3}{Q_3} + \omega_3^2) (s^2 + s \frac{\omega_2}{Q_2} + \omega_2^2)}$$

$$\text{Siendo } Q = 2,22 \quad \omega_2 = 1,215$$


$$Q_2 = 4,533 \quad \omega_3 = 0,822$$

$$Q_3 \approx Q_2$$

→ ⑥ Graficar diagrama de polos y ceros.

⑦ Graficar transferencia (módulo y fase) del filtro pedido.

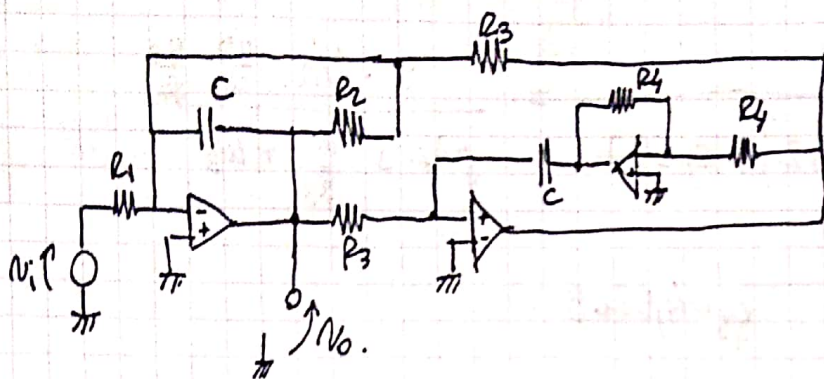d) Sintetizar el filtro utilizando estructuras Acheberg-Mosberg.



$$\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = H(s) = \frac{-s G_1 / C}{s^2 + s \frac{G_2}{C} + \frac{G_3^2}{C^2}} = -\frac{G_1}{G_2} \frac{s \frac{G_2}{C}}{s^2 + s \frac{G_2}{C} + \frac{G_3^2}{C^2}}$$

$$H(s) = -\frac{G_1}{G_2} \frac{s \frac{G_2}{C}}{s^2 + s \frac{G_2}{C} + \frac{G_3^2}{C^2}} = \frac{k s \omega_0 Q}{s^2 + s \frac{\omega_0}{Q} + \omega_0^2}$$

$$k = -\frac{G_1}{G_2} \quad \omega_0 = \frac{G_3}{C} \quad Q = \frac{G_3}{G_2}$$

Sintetizar cada uno de los filtros por separado.

$$\text{BOS}_1 = \frac{s \frac{1}{Q}}{s^2 + s \frac{1}{Q} + 1} \rightarrow \frac{s \frac{2\pi 2\text{kHz}}{2,2}}{s^2 + s \frac{2\pi 2\text{kHz}}{2,2} + (2\pi 2\text{kHz})^2}$$

$$\omega_0 = \frac{G_3}{C} = 2\pi 2\text{kHz} \rightarrow \boxed{G_3 = 80} \quad \boxed{C = 1\mu\text{F}}$$

$$Q = \frac{G_3}{G_2} = 2,2 \rightarrow \boxed{R_2 = 177\Omega}$$

$$k = - \frac{G_1}{G_2}$$

$$\rightarrow R_1 = 177$$

$$\rightarrow \phi_{\phi 2} = \frac{s \cdot \frac{1}{Q}}{s^2 + s \frac{\omega_2}{Q_2} + \omega_2^2} \Rightarrow \frac{s \cdot \frac{\omega_0}{Q}}{s^2 + s \frac{\omega_2 \omega_0}{Q_2} + (\omega_0 \omega_2)^2}$$

$$s \frac{\omega_0 \omega_2}{Q_2} \cdot \left(\frac{Q_2}{\omega_2 Q} \right) \rightarrow k$$

$$\frac{s^2 + s \left(\frac{\omega_2 \omega_0}{Q_2} \right) + (\omega_0 \omega_2)^2}{\omega_0 \omega_2}$$

Luego busco los valores de los componentes.

$$\omega_0 \omega_2 = 2\pi \cdot 2\text{kHz} \cdot 1,215 = \frac{G_3}{C} \rightarrow C = 1\mu\text{F}$$

$$R_3 = 65,5\Omega$$

$$Q_2 = 4,533 = \frac{R_2}{R_3} \rightarrow R_2 = 2.96,97$$

$$\frac{Q_2}{\omega_2 Q} = \frac{4,533}{1,215 \cdot 2,22} = - \frac{R_2}{R_1} = 1,680$$

$$R_1 = 176\Omega$$

$$sos_3 = \frac{s \frac{u_0 u_3}{f_3} \frac{f_3}{u_3 Q}}{s^2 + s \frac{u_3 u_0}{f_3} + (u_3 u_0)^2}$$

$$u_0 u_3 = 2\pi 2\text{kHz} \cdot 0,822 = \frac{1}{R_3 C} \rightarrow \begin{cases} C = 1\mu\text{F} \\ R_3 \approx 97\Omega \end{cases}$$

$$f_3 = 4,52 = \frac{R_2}{R_3} \rightarrow R_2 \approx 440\Omega$$

$$\frac{f_3}{u_3 Q} = \frac{4,52}{0,822 \cdot 2,22} = K = -\frac{R_2}{R_1} \Rightarrow R_1 = 177\Omega$$