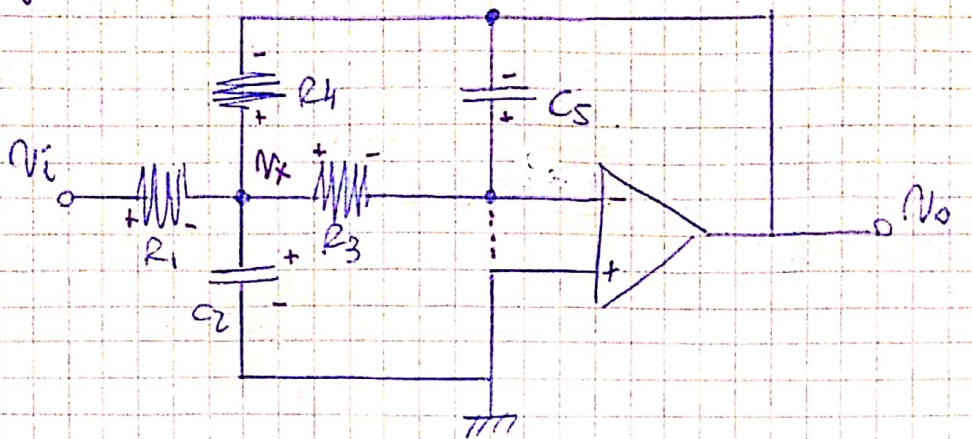


Ejercicio 9.



$$\textcircled{1} \quad \frac{V_i - V_x}{R_1} = \frac{V_x - V_o}{R_4} + \frac{V_x - 0}{R_3} + \frac{V_x}{1/sC_2}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{V_o}{1/sC_5} = \frac{V_x}{R_3} \rightarrow V_o = -\frac{V_x}{sC_5 R_3} \rightarrow -sC_5 R_3 V_o = V_x$$

$$\frac{V_i}{R_1} = -V_x(G_1 + G_4 + G_3 + sC_2) - V_o G_4$$

$$V_i G_1 = -V_o sC_5 R_3 (G_1 + G_4 + G_3 + sC_2) - V_o G_4$$

$$\frac{V_i}{V_o} = -\left(\frac{sC_5 R_3 (G_1 + G_4 + G_3)}{G_1} + \frac{s^2 C_2 C_5 R_3}{G_1} \right) - \frac{G_4}{G_1}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = H(s) = \frac{-1}{s^2 \frac{C_2 C_5}{G_1 G_3} + s \frac{C_5}{G_1 G_3} (G_1 + G_4 + G_3) + \frac{G_4}{G_1}}$$

$$\frac{V_o}{V_i} = H(s) = \frac{-\frac{G_1 G_3}{C_2 C_5}}{s^2 + s \frac{G_1 + G_4 + G_3}{C_2} + \frac{G_3 G_4}{C_2 C_5}}$$

Datos: $R_1 = R_3 = R_4 = 1\Omega \rightarrow G_1 = G_3 = G_4 = 1S$
 $G_2 = 1F$
 $C_5 = 0,01F$

o.o $H(s) = \frac{-100Hz^2}{s^2 + sHz + 100Hz^2}$ Filtro Probap

$\left. \begin{array}{l} \omega_0 = 10Hz \\ Q = 10 \end{array} \right\} \text{Coinciden con el prototipo.}$

⑥

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{G_3 G_4}{C_2 C_5}} \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{(G_1 + G_4 + G_3)}{C_2}$$

$$\omega_0 = 1000 \text{ r/s}$$

$$\omega_0^2 = \frac{G_3 G_4}{C_2 C_5} = 1E^6 Hz^2$$

$$G_3 G_4 = 1E^6 Hz^2 \cdot C_2 C_5$$

• Uso dos capacitores de 4700pF arbitrariamente.

$$G_3 G_4 = G^2 = 2,209 \times 10^{-12} S^2 = 22,09 pS^2$$

$$\boxed{G = 4,7 \mu S} \rightarrow R = 220k\Omega$$

$$\underline{R_1 = R_2 = R_3 = 220k\Omega \quad C_2 = C_5 = 4700pF}$$