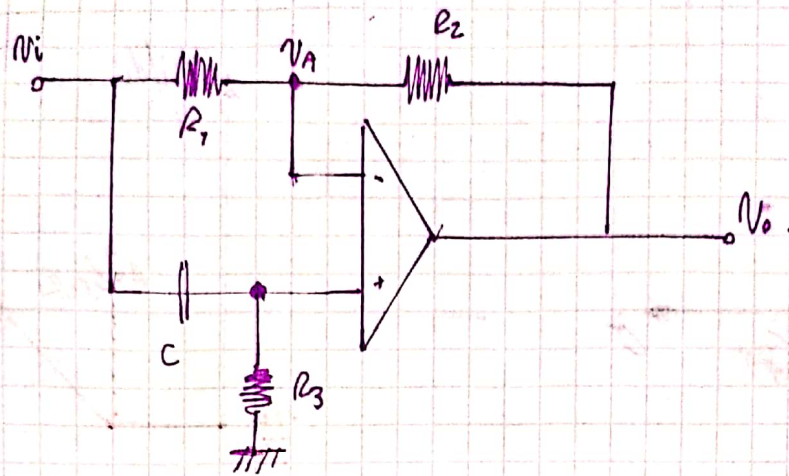


Jun 2022

HOJA N°

FECHA

# Trobar Practico General



• Realimentación solo negativa.

$$V_A = R_3 \frac{-V_o}{\frac{1}{sC} + R_3} = \frac{sC R_3 V_i}{1 + sC R_3} = \frac{s}{\frac{1}{R_3 C} + s} V_i$$

$$\frac{V_i - V_A}{R_1} = \frac{V_A - V_o}{R_2} \Rightarrow$$

$$V_i R_2 - V_A R_2 = R_1 V_A - R_1 V_o$$

$$V_i R_2 - V_A (R_2 + R_1) = -R_1 V_o$$



$$-V_i R_2 + V_i \frac{s}{\frac{1}{sR_3} + s} (R_2 + R_1) = R_1 V_o$$

$$V_i \left( \frac{s}{\frac{1}{sR_3} + s} (R_1 + R_2) - R_2 \right) = R_1 V_o$$

$$\frac{1}{R_1} \frac{sR_1 + sR_2 - R_2 / CR_3 - R_2 s}{\frac{1}{CR_3} + s} = \frac{V_o}{V_i}$$

NOTA
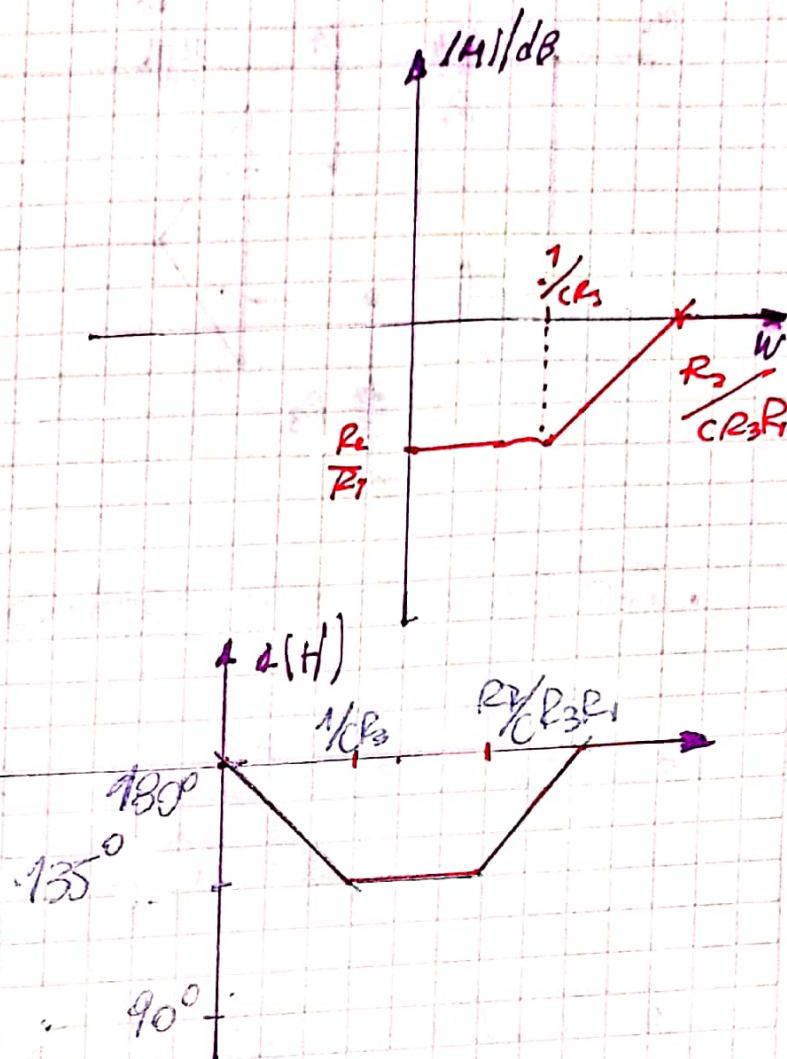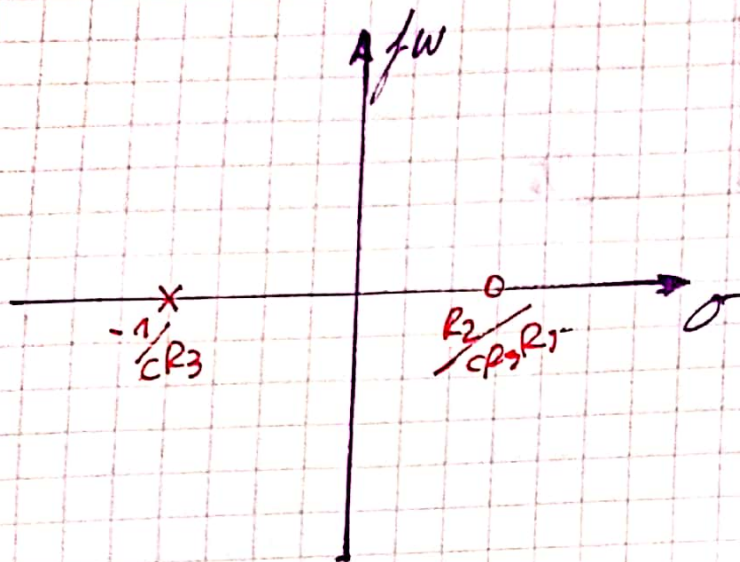
$$\therefore \frac{s - \frac{R_2}{C R_3 R_1}}{s + \frac{1}{C R_3}} = H(s)$$





Normalización:

$$H(s) = \frac{s - \frac{R_2}{C R_1 R_3}}{s + \frac{1}{C R_3}} = \frac{s - \frac{R_2}{C R_1 R_3}}{s + \omega_p}$$

$$\omega_p = \frac{1}{C R_3} \quad \omega_0 = \frac{R_2}{C R_1 R_3} = \frac{R_2}{R_1} \cdot \omega_p$$

$$H(s) = \frac{s - (R_2/R_1) \cdot \omega_p}{s + \omega_p}$$

Normalización  $\omega_p = 1$  y  $R_2/R_1 = 1$

$$H(s) = \frac{s - 1}{s + 1}$$